

PUERTA CORREDIZA

IRIS ALBAJEZ CELMA 4ºD

ÍNDICE

	<u>Páginas</u>
1.- PROPUESTA DE TRABAJO	2
2.- INFORMACIÓN	3
3.- DISEÑO	5
3.1. Croquis	5
3.2. Lista de Planos	6
3.3. Planos	7
4.- PLANIFICACIÓN	10
4.1. Materiales	10
4.2. Herramientas	11
4.3. Hojas de proceso y fabricación	12
4.4. Orden de construcción	14
5.- PRESUPUESTO	16
6.- MEMORIA	18
6.1. Funcionamiento	18
6.2. Modificación	19
6.3. Opinión	21

1.- PROPUESTA DE TRABAJO

Diseñar y construir un sistema automático de control para el mando de una puerta de garaje o de una barrera de paso.

CONDICIONES:

- 1º.- Deberá disponer de dos pulsadores de mando para accionar el mecanismo desde ambas lados.
- 2º.- Cuando el mecanismo llega a su punto final de recorrido automáticamente recupera el estado inicial.
- 3º.- Las dimensiones deberán ajustarse a una caja de tolida.

2.- INFORMACIÓN

RELÉ: aparato destinado a producir las modificaciones súbitas y predeterminadas en uno o varios circuitos eléctricos de salida cuando se cumplen ciertas condiciones en los circuitos eléctricos de entrada.

Está constituido esencialmente por un electroimán que atrae una armadura con una o varias láminas aisladas. Cuando no se envía ninguna corriente a la bobina del electroimán, estas láminas se apoyan, por efecto de un muelle o de un imán permanente, sobre unos contactos llamados de reposo, mientras que el envío de una corriente conveniente a la bobina cierra el relé y provoca el apoyo de las láminas sobre unos contactos llamados de trabajo. Los contactos de reposo y de trabajo se encuentran a medida apropiados en forma de inversores. Un mismo relé puede comprender un gran número de inversores, y en ello reside la ventaja principal. El tiempo de respuesta de los relés puede reducirse disminuyendo la fuerza y la carrera de los elementos móviles.


Los relés encuentran todavía numerosas aplicaciones como elementos de potencia de los automatismos secuenciales, especialmente en el campo de la máquina-herramienta. Durante mucho tiempo fueron los elementos de commutación de la telefonía automática hasta que se sustituyeron por los comutadores electrónicos.

Se va a construir una puerta corredera accionada por un motor eléctrico que tendrá que invertir su sentido de giro para realizar los movimientos de apertura y cierre de la misma.

Se usan los siguientes elementos: un motor, dos relés de dos contactos cada uno, dos microinterruptores finales de carrera, dos pulsadores, cables y conectores, un tornillo-siufíu corona, un sistema de poleas, y maderas y colas para el soporte y la estructura de la puerta.

Se puede emplear múltiples sistemas de transmisión para el desplazamiento de la puerta pero en mi proyecto se usará el citado anteriormente.

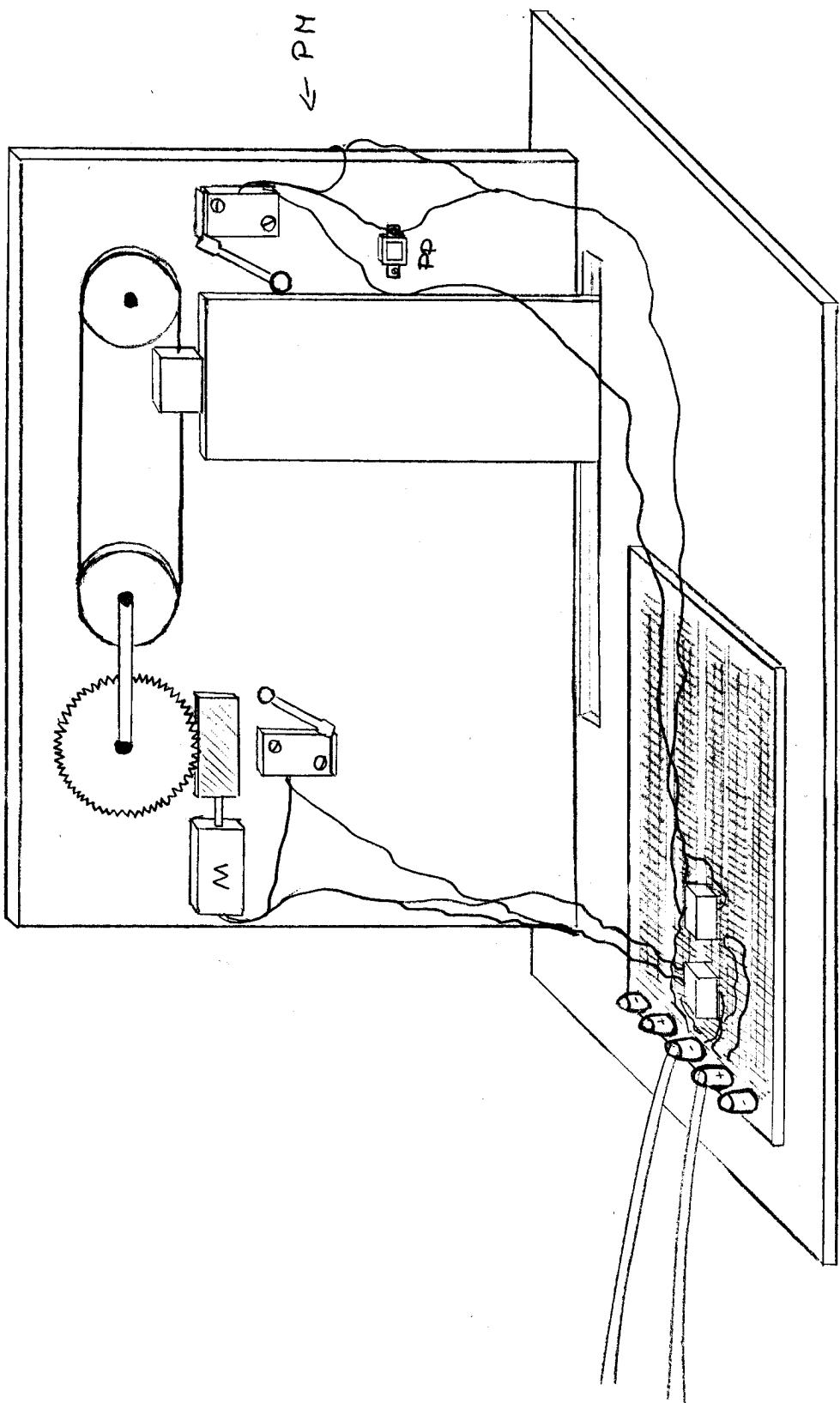He optado por este sistema porque, personalmente, me ofrece más que el del llavillo-tuerca con varilla roscada. Además se necesita reducir mucho la velocidad y el tornillo-siufíu es el elemento más reductor.




IRIS ALBAJÉZ CELMA

Boceto

4c D

1:2

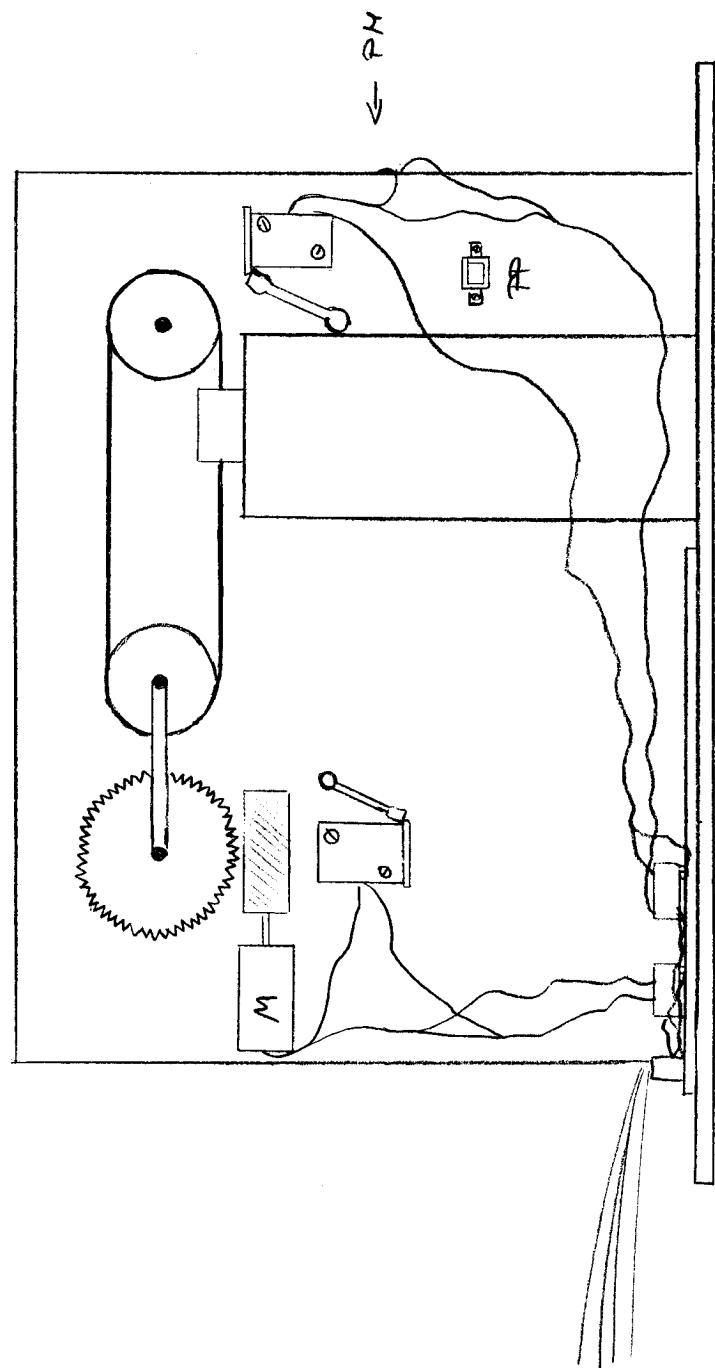


IRIS ALBAEZ CELNA

PLANO 1 : ALZADO

4:1

1:2

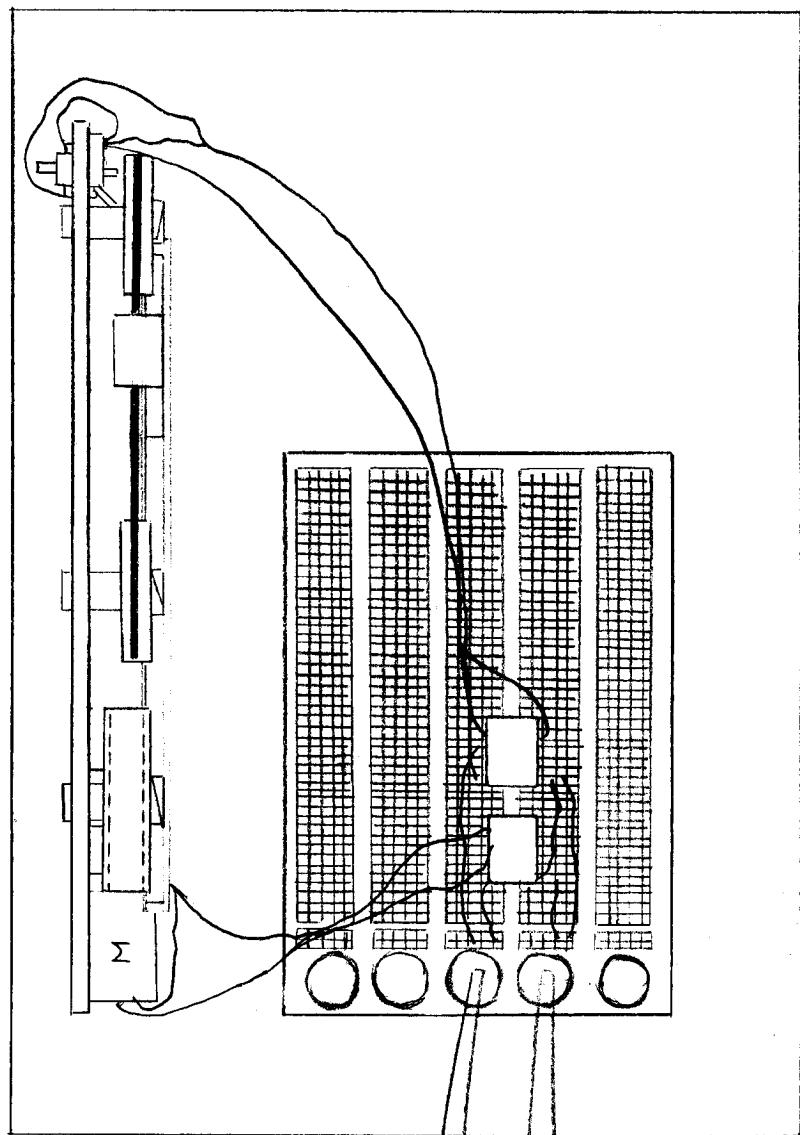


IRIS ALBAJET CEJMA

DANCO DRAFTING

NE 7

1:2

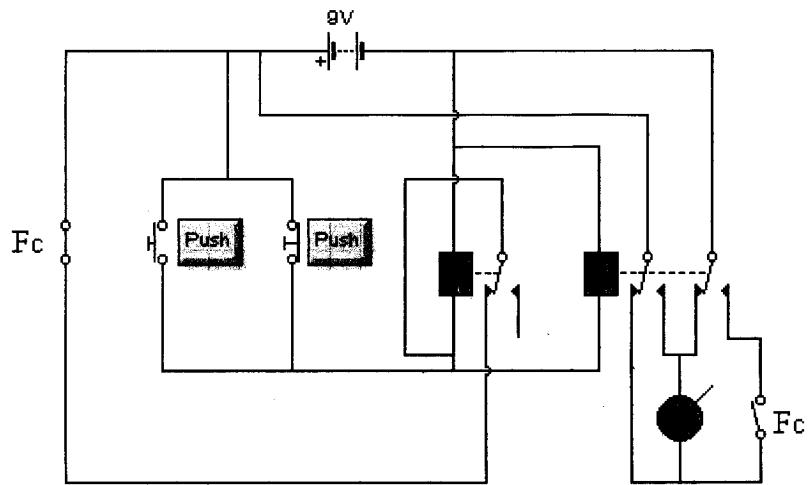

IRIS ALBAJET CELMA

PLANO 3 : CIRCUITO ELÉCTRICO

4:10

4.- PLANIFICACIÓN

4.1. LISTA DE MATERIALES

Motor → para ejecutar el proceso

Toruillo-sintético → para reducir la velocidad producida por el motor.

Poleas → para transmitir la reducción y mover la puerta correcta.

Cuerda → para mover la puerta

Finales de carrera → para invertir el sentido de giro del motor y el sentido de movimiento de la puerta.

Aglomerado → para la base

Madera → para la estructura -soporte de toda la transmisión-, para la puerta y para sujetar el motor a la estructura

Cable → para conectar el motor, los tiradores de cámara, los pulsadores y la placa Board.

Pulsadores → para que comience y termine el proceso

Relés → para ejecutar el proceso

Tornillos → para unir la transmisión al soporte

Tuerca → para la sujeción de los tornillos

Clavos → para sujetar el soporte de la transmisión a la base.

Engranajes → para transmitir la reducción del toruillo a las poleas.

Listaín de madera → para el soporte de la puerta; para sujetar en alto al motor

Silicona → para pegar los tiradores de cámara a la estructura

Estructo → para soldar los cables a los componentes.





4.2. LISTA DE HERRAMIENTAS

- Sierra → para cortar la marquetería o contrachapado y los listones de madera.
- Martillo → para clavar los clavos
- Lima → para mejorar cantos
- Lija → para mejorar superficies
- Forníllo → para hacer hendiduras
- Tijeras → para cortar los cables
- Destornillador → para apretar o aflojar tornillos
- Llaves tijas → para sujetar las tuercas
- Alicates → para variar la forma de un cable de consistencia fuerte
- Regla → para medir los materiales al construirlos
- Sargentas → para sujetar un material que va a ser sometido a una operación.
- Cola → para reforzar la sujeción de los clavos.
- Soldador → para unir los cables a los diferentes componentes mediante estauro.
- Pistola de silicona → para pegar los finales de cámara a la estructura.

4.3. HOJAS DE PROCESO Y FABRICACIÓN

HOJA DE PROCESO Y FABRICACIÓN					HOJA nº 1	
OPERA- CIONES	DETALLES	INSTRUCCIONES	MATERIALES	HERRAMIENTAS	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL	TIEMPO DE EJECUCIÓN
Buscar la base		Seleccionar entre algunas bases y elegir la adecuada	Aflenado /	/	Regla /	2 m.
Cortar contralámpado para el soporte de la transmisión		PIEZA N° 1	Serrar margeleña donde va a ir colocado todo la transmisión del sistema limar sus bordes	Margeleña Sierra Lima	Regla	3 m.
Colocar la transmisión y clavar a la base		PIEZA N° 2	Colocar medida: el motor, el tornillo siñal-corona y la transmisión por poleas y unir los elementos. Clavarlo a la base	Motor Tornillo siñal-corona Poleas Tornillo, Tuercas Nodro Clavos	Regla Caja Jarras fijas Martillo	20 m.
Colocar las finales de correa y los pulsadores		PIEZA N° 3	Colocar medida: los tuercas de correa y los pulsadores (motor y paro). Adherirlos al contrachapado	Fuente de correa Ruedores (marcha y paro) Clavos	Caja Martillo	10 u.

HOJA DE PROCESO Y FABRICACIÓN

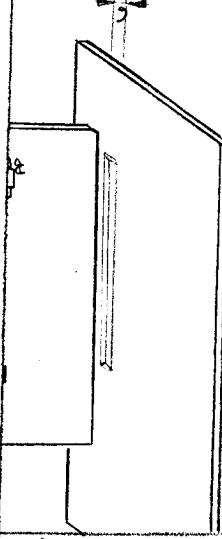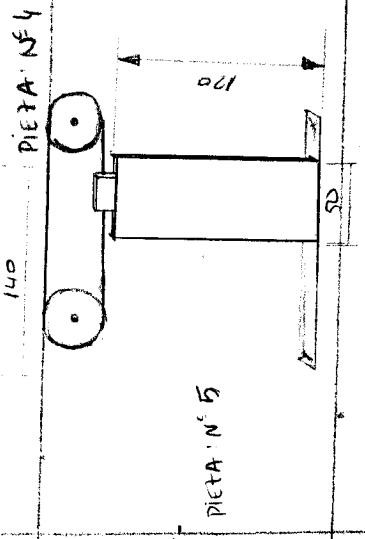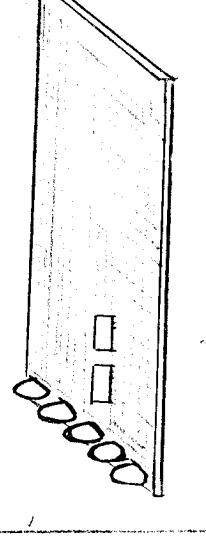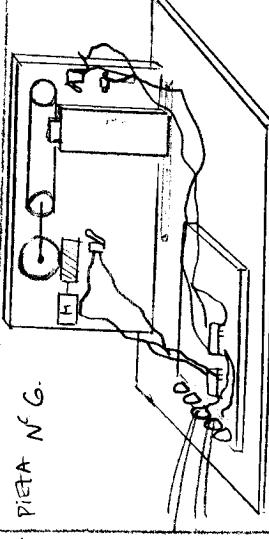PROYECTO:	INSTRUCCIONES	MATERIALES	HERRAMIENTAS	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL	TIEMPO DE EJECUCIÓN	HOJA n° 2
OPERA-CIONES	CROQUIS					
Realizar la ua de la puerta		Hacer una barda en la base lo suficientemente ancha y larga para la puerta.	Aplanecedor Tornillo Lija	Tornillo Lija	20m.	
PIEZA N° 4		Sacar marquetería. En el teso de madera clavar un agujero dentro, colocar la cuerda dentro y poner la puerta en su posición.	Marquetería Clavos	Sierra Lijina	15m	
PIEZA N° 5		colocar la placa Board con 2 relés Relé puerta en paralelo. Estar puestas en el sitio correspondiente.	Placa Board Relé	Placa Board	2m.	
PIEZA N° 6		Conectar todos los cables propios del circuito eléctrico. Pulsar el pulsador de marcha.	Cables	Tijera, Relé	20m.	

ORDEN DE CONSTRUCCIÓN		PIEZA	OPERACIÓN	HOJA nº 1
			OPERARIO	
Nº 1			Medir, cortar y limar contrachapado para el soporte de la travesaín.	MEDIR : OPERARIO 1 CORTAR : OPERARIO 2 LIMAR : OPERARIO 3
Nº 2			Aquietear el contrachapado, colocar los elementos, unirlos, clavar todo a la base.	AGUJETEAR : OPERARIO 4 COLOCAR ELEMENTOS : OPERARIO 1 UNIR ELEMENTOS : OPERARIO 2 CLAVAR A BASE : OPERARIO 3
Nº 3			Adherir los triules de camas y los polscadores al contrachapado	ADHERIR FINALES C.: OPERARIO 4 ADHERIR PULSADORES : OPERARIO 1
Nº 4			Hacer hondura, como vía de la puerta. Y lijar la superficie	HACER HONDURA : OPERARIO 2 LIJAR : OPERARIO 3

ORDEN DE CONSTRUCCIÓN		PIEZA	OPERACIÓN	HOJA nº 2
			OPERARIO	
Nº 5	Sentar marquetería, hacer agujero en el taco de mísú, colocar la cuerda dentro.		SERRAR: OPERARIO 4 AGUJEREAR: OPERARIO 1 COLOCAR CUERDA: OPERARIO 2	
Nº 6			CONECTAR CABLES : OPERARIO 3 DARLE AL PULSADOR : OPERARIO 4	

5.- PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	PRECIO / UNIDAD PTS	TOTAL
AGLOMERADO 10mm	0'057 m ²	0'24 /m ²	0'01
CABLE	1 m	0'9 /m	0'9
CLAVOS 12-14	6	0'24	1'44
CORREA 4cm	1	0'36	0'36
ENGRANAJE 30D	1	0'45	0'45
ENGRANAJE 45D	1	0'47	0'47
LISTÓN DE MADERA	0'30 m	0'33 /m	0'099
MARQUETERÍA	0'0432 m ²	0'36 /m ²	0'01
MOTOR 1:23	1	0'42	0'42
POLEA D40	2	0'6	1'2
TORNILLOS M4	3	0'3	0'9
TORNILLO SINFÍN	1	0'06	0'06
TUERCAS M4	9	0'25	2'25
RELÉ CONMUTADOR	2	3	6
PULSADOR	2	0'75	1'5
FINAL DE CARRERA	2	1'5	3

ESTANO	0'1 m	03/m	003
SILICONA	0'5	006	003
TOTAL €			19'129 €

6.- MEMORIA

6.1. FUNCIONAMIENTO

Al conectar el circuito, la puerta está accionando el final de carrera, que para el motor. Al pulsar el pulsador de marcha, alimentamos las bobinas de los relés y sus contactos cambian de posición, de manera que la corriente circula por el motor en sentido contrario, ya que se invierte la polaridad de sus contactos; con esto se consigue que el motor gire en sentido contrario y que se abra la puerta. La puerta se va abriendo hasta accionar el otro final de carrera que desconecta las bobinas del relé, de forma que los contactos de éstos vuelven a su posición inicial; de esta manera vuelve a cambiar el sentido de giro del motor, la puerta empieza a cerrarse hasta accionar el primer final de carrera y el motor se para.

Este proceso se repite tantas veces como se quiere hasta pulsar el pulsador de paro que deja de alimentar las bobinas de los relés.

6.2. PROBLEMAS Y MODIFICACIONES

- * En un principio la transmisión del motor a las poleas se realizaba mediante un tornillo-sintil y un solo espaciado de 45mm. Nos dimos cuenta que era más preciso colocar un espaciado de 30mm. Los espaciados se mueven mediante tracción, pero se mueven junto con su eje. En el eje del espaciado más grande está colocada una polea.
- * La puerta se iba a mover por un conducto que lucímos en la base. El problema fue que tenía demasiado rotamiento y no permitía bien el paso de la puerta. Por ello, cortamos unos milímetros la puerta para que no pasara por el conducto. Lógicamente, la puerta no tenía ninguna sujeción, así que con dos listones de madera le lucímos uno. El soporte está en alto y sujetado a la plataforma de transmisión.
- * La puerta al ser de contrachapado es muy fina y no tenía la suficiente fuerza para pulsar el final de cámara. Cambiamos la posición de los finales de cámara. Ahora no son pulsados por la puerta, si no por el tajo de unión de las poleas y la puerta.
- * Para sujetar el motor a la plataforma de transmisión hemos empleado dos listones verticales que lo unen con el suelo.
- * Nos costó encontrar una goma adecuada: que no tuviera rotamiento y que estuviera lo suficientemente tensada.

6.3. OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE

El proyecto consta de: una transmisión mediante poleas y engranajes; dos relés; y todos los elementos necesarios para poder realizar el circuito (pulsadores, temporales de cometa...). Es un proyecto completo y eficaz.

En clase, relativamente, hemos trabajado todas. Nos hemos coordinado bien aunque hemos tenido las típicas broncas de diferente opinión. Mientras una hacia una cosa, los demás hacíamos otras.

Afortunadamente no hemos tenido dificultad alguna para decidirnos sobre qué tipo de proyecto debíamos escoger. Nos hemos entendido bien en el momento de elegir materiales y demás.

No conocía el funcionamiento de una puerta corrediza. He aprendido el funcionamiento de todos los elementos que componen la puerta y lo que realizan en mi proyecto.